

4.3 Modelos de interfaz


Sistemas digitales con VHDL
CIO

René de J. Romero Troncoso

Modelos de interfaz

- Manejo de los exhibidores de 7 segmentos
- Manejo de la pantalla VGA 1
- Manejo de la pantalla VGA 2

Exhibidores de 7 segmentos

 




Características generales

- Segmentos comunes
- Ánodos multiplexados
- Señales activas en bajo
- Requiere un sistema digital para su manejo

Terminales asignadas en el FPGA

Señal	Terminal FPGA
AN3	E13
AN2	F14
AN1	G14
AN0	D14
A	E14
B	G13
C	N15
D	P15
E	R16
F	F13
G	N16
P	P16

Modelo de interfaz dinámica

 

Generador de base de tiempo

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Modulo_10000 is
    port(
        RST : in std_logic; -- Reset maestro
        CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
        Q   : out std_logic -- Cero
    );
end Modulo_10000;

architecture Cascada of Modulo_10000 is

-- Estados internos
signal Qp, Qn : std_logic_vector(13 downto 0);

-- Detector de 9999
signal Z      : std_logic;

-- Incrementador
signal I      : std_logic_vector(13 downto 0);
```

```
begin

    Detector: process(Qp)
    begin
        Z <=
            NOT(Qp(13)) OR Qp(12) OR
            Qp(11) OR NOT(Qp(10)) OR NOT(Qp(9)) OR NOT(Qp(8)) OR
            Qp(7) OR Qp(6) OR Qp(5) OR Qp(4) OR
            NOT(Qp(3)) OR NOT(Qp(2)) OR NOT(Qp(1)) OR NOT(Qp(0));
    end process Detector;

    Incrementador: process(Qp)
    begin
        I <= Qp + 1;
    end process Incrementador;

    Anulador: process(Z,I)
    begin
        for j in 0 to 13 loop
            Qn(j) <= Z AND I(j);
        end loop;
        Q <= NOT(Z);
    end process Anulador;

    Secuencial: process(RST,CLK)
    begin
        if (RST='1') then
            Qp <= (others => '0');
        elsif (CLK'event and CLK='1') then
            Qp <= Qn;
        end if;
    end process Secuencial;

end Cascada;
```

Contador módulo 4

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Modulo_4 is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        H   : in std_logic;                      -- Habilitacion de entrada
        Q   : out std_logic_vector(1 downto 0)    -- Salida
    );
end Modulo_4;

architecture Cascada of Modulo_4 is
    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic_vector(1 downto 0);
```

```
begin
```

```
    Combinacional: process(H,Qp)
```

```
    begin
```

```
        if (H='1') then  
            Qn <= Qp + 1;
```

```
        else
```

```
            Qn <= Qp;
```

```
        end if;
```

```
        Q <= Qp;
```

```
    end process Combinacional;
```

```
    Secuencial: process(RST,CLK)
```

```
    begin
```

```
        if (RST='1') then
```

```
            Qp <= (others => '0');
```

```
        elsif (CLK'event and CLK='1') then
```

```
            Qp <= Qn;
```

```
        end if;
```

```
    end process Secuencial;
```

```
end Cascada;
```

Demultiplexor 2 - 4

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Demux_2_4 is
  port(
    Q : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Anodo activo
    Y : out std_logic_vector(3 downto 0)  -- Anodos
  );
end Demux_2_4;

architecture Simple of Demux_2_4 is
begin
  process(Q)
  begin
    case Q is
      when "00" => Y <= "1110";
      when "01" => Y <= "1101";
      when "10" => Y <= "1011";
      when others => Y <= "0111";
    end case;
  end process;
end Simple;
```

Multiplexor cuádruple 4 - 1

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Mux4_4_1 is
  port(
    Q  : in  std_logic_vector(1 downto 0); -- Selector
    H3 : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 3
    H2 : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 2
    H1 : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 1
    H0 : in  std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 0
    Y  : out std_logic_vector(3 downto 0)  -- Salida
  );
end Mux4_4_1;

architecture Seleccion of Mux4_4_1 is
begin
  process(H3,H2,H1,H0,Q)
  begin
    case Q is
      when "00" => Y <= H0;
      when "01" => Y <= H1;
      when "10" => Y <= H2;
      when others => Y <= H3;
    end case;
  end process;
end Seleccion;
```

Multiplexor 4 - 1

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Mux_4_1 is
    port(
        Q : in  std_logic_vector(1 downto 0); -- Selector
        P3 : in  std_logic;                  -- Entrada 3
        P2 : in  std_logic;                  -- Entrada 2
        P1 : in  std_logic;                  -- Entrada 1
        P0 : in  std_logic;                  -- Entrada 0
        PD : out std_logic                 -- Salida
    );
end Mux_4_1;

architecture Seleccion of Mux_4_1 is
begin
    process(P3,P2,P1,P0,Q)
    begin
        case Q is
            when "00"      => PD <= NOT(P0);
            when "01"      => PD <= NOT(P1);
            when "10"      => PD <= NOT(P2);
            when others   => PD <= NOT(P3);
        end case;
    end process;
end Seleccion;
```

Decodificador de hexadecimal a 7 segmentos

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Hexadecimal_7s is
    port(
        H : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Hexadecimal
        S : out std_logic_vector(7 downto 1)  -- 7 segmentos
    );
end Hexadecimal_7s;
```

```
architecture Seleccion of Hexadecimal_7s is
begin
    process(H)
begin
    case H is
        -- Segmento          abcdefg
        when "0000" => S <= "0000001";
        when "0001" => S <= "1001111";
        when "0010" => S <= "0010010";
        when "0011" => S <= "0000110";
        when "0100" => S <= "1001100";
        when "0101" => S <= "0100100";
        when "0110" => S <= "0100000";
        when "0111" => S <= "0001111";
        when "1000" => S <= "0000000";
        when "1001" => S <= "0000100";
        when "1010" => S <= "0001000";
        when "1011" => S <= "1100000";
        when "1100" => S <= "0110001";
        when "1101" => S <= "1000010";
        when "1110" => S <= "0110000";
        when others => S <= "0111000";
    end case;
end process;
end Seleccion;
```

Control completo

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Control_Exhibidores_7s is
    port(
        RST : in std_logic;                                -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                                -- Reloj maestro
        H3  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 3
        H2  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 2
        H1  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 1
        H0  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 0
        P   : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada puntos
        A   : out std_logic_vector(3 downto 0);            -- Anodos
        S   : out std_logic_vector(7 downto 1);            -- 7 segmentos
        PD  : out std_logic;                               -- Punto decimal
    );
end Control_Exhibidores_7s;

architecture Completa of Control_Exhibidores_7s is
```

```
-- Base de tiempo de 5 kHz
component Modulo_10000
port(
    RST : in std_logic; -- Reset maestro
    CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
    Q   : out std_logic -- Cero
);
end component;

-- Contador modulo 4
component Modulo_4
port(
    RST : in std_logic; -- Reset maestro
    CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
    H   : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
    Q   : out std_logic_vector(1 downto 0) -- Salida
);
end component;

-- Demultiplexor 2 a 4
component Demux_2_4
port(
    Q : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Anodo activo
    Y : out std_logic_vector(3 downto 0) -- Anodos
);
end component;
```

```
-- Multiplexor cuadruple de 4 a 1
component Mux4_4_1
    port(
        Q : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Selector
        H3 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 3
        H2 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 2
        H1 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 1
        H0 : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Entrada 0
        Y  : out std_logic_vector(3 downto 0)  -- Salida
    );
end component;

-- Multiplexor de 4 a 1
component Mux_4_1
    port(
        Q : in std_logic_vector(1 downto 0); -- Selector
        P3 : in std_logic;                      -- Entrada 3
        P2 : in std_logic;                      -- Entrada 2
        P1 : in std_logic;                      -- Entrada 1
        P0 : in std_logic;                      -- Entrada 0
        PD : out std_logic                     -- Salida
    );
end component;

-- Decodificador de hexadecimal a 7 segmentos
component Hexadecimal_7s
    port(
        H : in std_logic_vector(3 downto 0); -- Hexadecimal
        S : out std_logic_vector(7 downto 1)  -- 7 segmentos
    );
end component;
```

```
-- Habilitacion interna
signal ENI : std_logic;

-- Contador modulo 4
signal Q    : std_logic_vector(1 downto 0);

-- Multiplexor de los segmentos
signal M    : std_logic_vector(3 downto 0);

begin

    -- Base de tiempo
Bloque_01: Modulo_10000    port map(RST,CLK,ENI);

    -- Contador modulo 4
Bloque_02: Modulo_4         port map(RST,CLK,ENI,Q);

    -- Demultiplexor 2 a 4
Bloque_03: Demux_2_4        port map(Q,A);

    -- Multiplexor de los segmentos
Bloque_04: Mux4_4_1         port map(Q,H3,H2,H1,H0,M);

    -- Multiplexor del punto decimal
Bloque_05: Mux_4_1           port map(Q,P(3),P(2),P(1),P(0),PD);

    -- Decodificador de hexadecimal a 7 segmentos
Bloque_06: Hexadecimal_7s   port map(M,S);

end Completa;
```

Ejemplo de síntesis

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Ejemplo_Exhibidores is
    port(
        RST : in std_logic;                                -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                                -- Reloj maestro
        H1  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 1
        H0  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 0
        P   : in std_logic;                                -- Entrada punto
        A   : out std_logic_vector(3 downto 0);             -- Anodos
        S   : out std_logic_vector(7 downto 1);             -- 7 segmentos
        PD  : out std_logic;                               -- Punto decimal
    );
end Ejemplo_Exhibidores;

architecture Muestra of Ejemplo_Exhibidores is
```

```
-- Control de los exhibidores de 7 segmentos
component Control_Exhibidores_7s
  port(
    RST : in std_logic;                                -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                                -- Reloj maestro
    H3  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 3
    H2  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 2
    H1  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 1
    H0  : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada 0
    P   : in std_logic_vector(3 downto 0);             -- Entrada puntos
    A   : out std_logic_vector(3 downto 0);            -- Anodos
    S   : out std_logic_vector(7 downto 1);            -- 7 segmentos
    PD  : out std_logic;                               -- Punto decimal
  );
end component;

-- Vector de puntos decimales
signal D      : std_logic_vector(3 downto 0);

-- Complemento de dos exhibidores
signal H3, H2 : std_logic_vector(3 downto 0);

begin


  -- Interconectividad
  D  <= P & P & P & P;
  H3 <= NOT(H1);
  H2 <= NOT(H0);

  -- Control de los exhibidores de 7 segmentos
  DUT_01: Control_Exhibidores_7s port map(RST,CLK,H3,H2,H1,H0,D,A,S,PD);

end Muestra;
```


Desplegado VGA 1

Pantalla del color seleccionado

 

- VS Sincronía vertical
- VAD Dirección del renglón (9 bits, 480 líneas)
- EHS Habilita sincronía horizontal
- HAD Dirección de la columna (10 bits, 640 puntos)
- EDS Habilita color
- KLR Control de color
- RGB Red-Green-Blue

Sincronía vertical

 

Señal de sincronía H y V


Pulso de sincronía

Guarda trasera

Desplegado activo

Guarda frontal

Sincronía horizontal

 

Temporizadores simples

- Vertical

- Pulso

- Guarda trasera

- Desplegado

- Guarda frontal

- Horizontal

- Pulso

- Guarda trasera

- Guarda frontal

Temporizador de pulso vertical

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Pulso_V is
    port(
        RST : in std_logic; -- Reset maestro
        CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
        ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
        EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
    );
end Pulso_V;

architecture Cascada of Pulso_V is

    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic_vector(11 downto 0);

    -- Detector de 3199
    signal Z      : std_logic;

    -- Incrementador
    signal I      : std_logic_vector(11 downto 0);
```

```
begin

Detector: process(Qp)
begin
  if (Qp="110001111111") then
    Z <= '0';
  else
    Z <= '1';
  end if;
end process Detector;

Incrementador: process(Qp)
begin
  I <= Qp + 1;
end process Incrementador;

Anulador: process(Z,I,ST)
begin
  for j in 0 to 11 loop
    Qn(j) <= ST AND Z AND I(j);
  end loop;
  EC <= NOT(Z);
end process Anulador;

Secuencial: process(RST,CLK)
begin
  if (RST='1') then
    Qp <= (others => '0');
  elsif (CLK'event and CLK='1') then
    Qp <= Qn;
  end if;
end process Secuencial;

end Cascada;
```

Temporizador de desplegado horizontal

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Desplegado_H is
    port(
        RST : in std_logic; -- Reset maestro
        CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
        ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
        HIC : out std_logic -- Habilitacion de linea
    );
end Desplegado_H;

architecture Cascada of Desplegado_H is

    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic;

    -- Detector de 1
    signal Z      : std_logic;

    -- Incrementador
    signal I      : std_logic;
```

```
begin

Detector: process(Qp)
begin
    if (Qp='1') then
        Z <= '0';
    else
        Z <= '1';
    end if;
end process Detector;

Incrementador: process(Qp)
begin
    I <= NOT(Qp);
end process Incrementador;

Anulador: process(Z,I,ST)
begin
    Qn <= ST AND Z AND I;
    HIC <= NOT(Z) AND ST;
end process Anulador;

Secuencial: process(RST,CLK)
begin
    if (RST='1') then
        Qp <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        Qp <= Qn;
    end if;
end process Secuencial;

end Cascada;
```

Contador de línea vertical

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Contador_V is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        VIC : in std_logic;                      -- Habilitacion de entrada
        VAD : out std_logic_vector(8 downto 0);   -- Direccion vertical
        EC : out std_logic;                      -- Fin de cuenta
    );
end Contador_V;

architecture Cascada of Contador_V is
    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic_vector(8 downto 0);

    -- Detector de 479
    signal Z      : std_logic;
```

```
-- Incrementador
signal I      : std_logic_vector(8 downto 0);

-- Anulador
signal A      : std_logic_vector(8 downto 0);

begin

    Detector: process(Qp)
    begin
        if (Qp="111011111") then
            Z <= '0';
        else
            Z <= '1';
        end if;
    end process Detector;

    Incrementador: process(Qp)
    begin
        I   <= Qp + 1;
        VAD <= Qp;
    end process Incrementador;

    Anulador: process(Z,I,VIC)
    begin
        for j in 0 to 8 loop
            A(j) <= Z AND I(j);
        end loop;
        EC <= NOT(Z) AND VIC;
    end process Anulador;
```

```
Habilitacion: process(Qp,VIC,A)
begin
    if (VIC='1') then
        Qn <= A;
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
end process Habilitacion;

Secuencial: process(RST,CLK)
begin
    if (RST='1') then
        Qp <= (others => '0');
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        Qp <= Qn;
    end if;
end process Secuencial;

end Cascada;
```

Contador de línea horizontal

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Contador_H is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        HIC : in std_logic;                      -- Habilitacion de entrada
        HAD : out std_logic_vector(9 downto 0);   -- Direccion horizontal
        EC  : out std_logic;                     -- Fin de cuenta
    );
end Contador_H;

architecture Cascada of Contador_H is
    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic_vector(9 downto 0);

    -- Detector de 639
    signal Z      : std_logic;
```

```

-- Incrementador
signal I      : std_logic_vector(9 downto 0);

-- Anulador
signal A      : std_logic_vector(9 downto 0);

begin

    Detector: process(Qp)
    begin
        if (Qp="1001111111") then
            Z <= '0';
        else
            Z <= '1';
        end if;
    end process Detector;

    Incrementador: process(Qp)
    begin
        I   <= Qp + 1;
        HAD <= Qp;
    end process Incrementador;

    Anulador: process(Z,I,HIC)
    begin
        for j in 0 to 9 loop
            A(j) <= Z AND I(j);
        end loop;
        EC <= NOT(Z) AND HIC;
    end process Anulador;

```

```

Habilitacion: process(Qp,HIC,A)
begin
    if (HIC='1') then
        Qn <= A;
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
end process Habilitacion;

Secuencial: process(RST,CLK)
begin
    if (RST='1') then
        Qp <= (others => '0');
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        Qp <= Qn;
    end if;
end process Secuencial;

end Cascada;

```

FSM vertical

EC
ST, EHS, VS

EC1=0

S1
1000,0,0

EC2=0

EC1=1

S2
0100,0,1

EC3=0

EC2=1

S3
0010,1,1

EC3=1

S0
0000,0,1

RST

EC4=1

S4
0001,0,1

EC4=0



```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity FSM_Vertical is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        EC  : in std_logic_vector(1 to 4);        -- Fin de cuenta
        ST  : out std_logic_vector(1 to 4);        -- Inicio de cuenta
        EHS : out std_logic;                     -- Habilitacion horizontal
        VS  : out std_logic;                     -- Sincronia vertical
    );
end FSM_Vertical;

architecture Cascada of FSM_Vertical is

-- Estados internos
signal Qp, Qn : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

    Combinacional: process(EC,Qp)
    begin
        case Qp is
            when "000" =>
                Qn  <= "001";
                ST  <= "0000";
                EHS <= '0';
                VS  <= '1';
            when "001" =>
                Qn  <= "010";
                ST  <= "0001";
                EHS <= '1';
                VS  <= '0';
            when "010" =>
                Qn  <= "011";
                ST  <= "0010";
                EHS <= '1';
                VS  <= '0';
            when "011" =>
                Qn  <= "100";
                ST  <= "0011";
                EHS <= '0';
                VS  <= '1';
            when "100" =>
                Qn  <= "101";
                ST  <= "0100";
                EHS <= '1';
                VS  <= '0';
            when "101" =>
                Qn  <= "110";
                ST  <= "0101";
                EHS <= '0';
                VS  <= '1';
            when "110" =>
                Qn  <= "111";
                ST  <= "0110";
                EHS <= '1';
                VS  <= '0';
            when "111" =>
                Qn  <= "000";
                ST  <= "0111";
                EHS <= '0';
                VS  <= '1';
            when others =>
                Qn  <= "000";
                ST  <= "0000";
                EHS <= '1';
                VS  <= '0';
        end case;
    end process;

```

```
when "001" =>
    if (EC(1)='1') then
        Qn <= "010";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "1000";
    EHS <= '0';
    VS <= '0';
when "010" =>
    if (EC(2)='1') then
        Qn <= "011";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "0100";
    EHS <= '0';
    VS <= '1';
when "011" =>
    if (EC(3)='1') then
        Qn <= "100";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "0010";
    EHS <= '1';
    VS <= '1';
```


```
when "100" =>
    if (EC(4)='1') then
        Qn <= "001";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "0001";
    EHS <= '0';
    VS <= '1';
when others =>
    Qn <= "000";
    ST <= "0000";
    EHS <= '0';
    VS <= '1';
end case;
end process Combinacional;

Secuencial: process(RST,CLK)
begin
    if (RST='1') then
        Qp <= (others => '0');
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        Qp <= Qn;
    end if;
end process Secuencial;

end Cascada;
```

FSM horizontal

EC, EHS
ST, EDS, HS

 

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity FSM_Horizontal is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        EHS : in std_logic;                      -- Habilitacion horizontal
        EC  : in std_logic_vector(1 to 4);        -- Fin de cuenta
        ST  : out std_logic_vector(1 to 4);        -- Inicio de cuenta
        EDS : out std_logic;                     -- Habilitacion de pixel
        HS  : out std_logic;                     -- Sincronia horizontal
    );
end FSM_Horizontal;

architecture Cascada of FSM_Horizontal is
    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic_vector(2 downto 0);

begin

    Combinacional: process(EHS,EC,Qp)
    begin
        case Qp is
            when "000" =>
                Qn <= "001";
                ST <= "0000";
                EDS <= '0';
                HS <= '1';
            when "001" =>
                Qn <= "010";
                ST <= "0001";
                EDS <= '1';
                HS <= '0';
            when "010" =>
                Qn <= "011";
                ST <= "0010";
                EDS <= '0';
                HS <= '1';
            when "011" =>
                Qn <= "100";
                ST <= "0011";
                EDS <= '1';
                HS <= '0';
            when "100" =>
                Qn <= "101";
                ST <= "0100";
                EDS <= '0';
                HS <= '1';
            when "101" =>
                Qn <= "110";
                ST <= "0101";
                EDS <= '1';
                HS <= '0';
            when "110" =>
                Qn <= "111";
                ST <= "0110";
                EDS <= '0';
                HS <= '1';
            when "111" =>
                Qn <= "000";
                ST <= "0111";
                EDS <= '1';
                HS <= '0';
            when others =>
                Qn <= "000";
                ST <= "0000";
                EDS <= '0';
                HS <= '1';
        end case;
    end process;
end Cascada;
```

```
when "001" =>
    if (EC(1)='1') then
        Qn <= "010";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "1000";
    EDS <= '0';
    HS <= '0';
when "010" =>
    if (EC(2)='1') then
        Qn <= "011";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "0100";
    EDS <= '0';
    HS <= '1';
when "011" =>
    if (EC(3)='1') then
        Qn <= "100";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "0010";
    EDS <= EHS;
    HS <= '1';
```

```
when "100" =>
    if (EC(4)='1') then
        Qn <= "001";
    else
        Qn <= Qp;
    end if;
    ST <= "0001";
    EDS <= '0';
    HS <= '1';
when others =>
    Qn <= "000";
    ST <= "0000";
    EDS <= '0';
    HS <= '1';
end case;
end process Combinacional;

Secuencial: process(RST,CLK)
begin
    if (RST='1') then
        Qp <= (others => '0');
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        Qp <= Qn;
    end if;
end process Secuencial;

end Cascada;
```

Sincronizador vertical

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Sincronia_Vertical is
    port(
        RST : in  std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in  std_logic;                      -- Reloj maestro
        EHS : out std_logic;                     -- Habilitacion horizontal
        VAD : out std_logic_vector(8 downto 0);   -- Direccion vertical
        VS  : out std_logic;                     -- Sincronia vertical
    );
end Sincronia_Vertical;

architecture Control of Sincronia_Vertical is

-- Contador de pulso vertical
component Pulso_V
    port(
        RST : in  std_logic; -- Reset maestro
        CLK : in  std_logic; -- Reloj maestro
        ST  : in  std_logic; -- Habilitacion de entrada
        EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
    );
end component;
```

```
-- Contador de guarda trasera
component Trasero_V
port(
    RST : in std_logic; -- Reset maestro
    CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
    ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
    EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
);
end component;

-- Contador de desplegado
component Desplegado_V
port(
    RST : in std_logic; -- Reset maestro
    CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
    ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
    VIC : out std_logic -- Habilitacion de linea
);
end component;

-- Contador de linea
component Contador_V
port(
    RST : in std_logic; -- Reset maestro
    CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
    VIC : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
    VAD : out std_logic_vector(8 downto 0); -- Direccion vertical
    EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
);
end component;
```

```
-- Contador de guarda frontal
component Frontal_V
port(
    RST : in std_logic; -- Reset maestro
    CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
    ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
    EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
);
end component;

-- Maquina de estados de control
component FSM_Vertical
port(
    RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
    EC  : in std_logic_vector(1 to 4);        -- Fin de cuenta
    ST  : out std_logic_vector(1 to 4);        -- Inicio de cuenta
    EHS : out std_logic;                     -- Habilitacion horizontal
    VS  : out std_logic;                     -- Sincronia vertical
);
end component;

-- Habilitaciones internas
signal ST, EC : std_logic_vector(1 to 4);
signal VIC   : std_logic;
```

```
begin

    -- Contador de pulso vertical
    Bloque_01: Pulso_V      port map(RST,CLK,ST(1),EC(1));

    -- Contador de guarda trasera
    Bloque_02: Trasero_V     port map(RST,CLK,ST(2),EC(2));

    -- Contador de desplegado
    Bloque_03: Desplegado_V port map(RST,CLK,ST(3),VIC);

    -- Contador de linea
    Bloque_04: Contador_V   port map(RST,CLK,VIC,VAD,EC(3));

    -- Contador de guarda frontal
    Bloque_05: Frontal_V    port map(RST,CLK,ST(4),EC(4));

    -- Maquina de estados de control
    Bloque_06: FSM_Vertical port map(RST,CLK,EC,ST,EHS,VS);

end Control;
```

Sincronizador horizontal

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Sincronia_Horizontal is
    port(
        RST : in std_logic;                                -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                                -- Reloj maestro
        EHS : in std_logic;                                -- Habilitacion horizontal
        EDS : out std_logic;                               -- Habilitacion pixel
        HAD : out std_logic_vector(9 downto 0);           -- Direccion horizontal
        HS  : out std_logic;                               -- Sincronia horizontal
    );
end Sincronia_Horizontal;

architecture Control of Sincronia_Horizontal is

-- Contador de pulso horizontal
component Pulso_H
    port(
        RST : in std_logic; -- Reset maestro
        CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
        ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
        EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
    );
end component;
```



```
-- Contador de guarda frontal
component Frontal_H
    port(
        RST : in std_logic; -- Reset maestro
        CLK : in std_logic; -- Reloj maestro
        ST  : in std_logic; -- Habilitacion de entrada
        EC  : out std_logic -- Fin de cuenta
    );
end component;

-- Maquina de estados de control
component FSM_Horizontal
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        EHS : in std_logic;                      -- Habilitacion horizontal
        EC  : in std_logic_vector(1 to 4);       -- Fin de cuenta
        ST  : out std_logic_vector(1 to 4);      -- Inicio de cuenta
        EDS : out std_logic;                     -- Habilitacion de pixel
        HS  : out std_logic;                     -- Sincronia horizontal
    );
end component;

-- Habilitaciones internas
signal ST, EC : std_logic_vector(1 to 4);
signal HIC   : std_logic;
```

```
begin  
  
    -- Contador de pulso horizontal  
    Bloque_01: Pulso_H      port map(RST,CLK,ST(1),EC(1));  
  
    -- Contador de guarda trasera  
    Bloque_02: Trasero_H     port map(RST,CLK,ST(2),EC(2));  
  
    -- Contador de desplegado  
    Bloque_03: Desplegado_H   port map(RST,CLK,ST(3),HIC);  
  
    -- Contador de linea  
    Bloque_04: Contador_H     port map(RST,CLK,HIC,HAD,EC(3));  
  
    -- Contador de guarda frontal  
    Bloque_05: Frontal_H      port map(RST,CLK,ST(4),EC(4));  
  
    -- Maquina de estados de control  
    Bloque_06: FSM_horizontal port map(RST,CLK,EHS,EC,ST,EDS,HS);  
  
end Control;
```

Sincronizador VGA

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Sincronizador_VGA is
port(
    RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                       -- Reloj maestro
    VS  : out std_logic;                      -- Sincronia vertical
    HS  : out std_logic;                      -- Sincronia horizontal
    VAD : out std_logic_vector(8 downto 0);   -- Direccion vertical
    HAD : out std_logic_vector(9 downto 0);   -- Direccion horizontal
    EDS : out std_logic;                     -- Habilitacion pixel
);
end Sincronizador_VGA;

architecture Control_Maestro of Sincronizador_VGA is

-- Sincronia vertical
component Sincronia_Vertical
port(
    RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                       -- Reloj maestro
    EHS : out std_logic;                      -- Habilitacion horizontal
    VAD : out std_logic_vector(8 downto 0);   -- Direccion vertical
    VS  : out std_logic;                     -- Sincronia vertical
);
end component;
```

```
-- Sincronia horizontal
component Sincronia_Horizontal
port(
    RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                       -- Reloj maestro
    EHS : in std_logic;                       -- Habilitacion horizontal
    EDS : out std_logic;                      -- Habilitacion pixel
    HAD : out std_logic_vector(9 downto 0);   -- Direccion horizontal
    HS : out std_logic;                       -- Sincronia horizontal
);
end component;

-- Habilitacion interna
signal EHS : std_logic;

begin

    -- Sincronia Vertical
    Control_01: Sincronia_Vertical    port map(RST,CLK,EHS,VAD,VS);

    -- Sincronia horizontal
    Control_02: Sincronia_horizontal port map(RST,CLK,EHS,EDS,HAD,HS);

end Control_Maestro;
```

Ejemplo 1

Desplegado de color

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Ejemplo_VGA_1 is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        KLR : in std_logic_vector(2 downto 0);    -- Color VGA
        VS  : out std_logic;                     -- Sincronia vertical
        HS  : out std_logic;                     -- Sincronia horizontal
        R   : out std_logic;                      -- Red
        G   : out std_logic;                      -- Green
        B   : out std_logic                       -- Blue
    );
end Ejemplo_VGA_1;

architecture Prueba of Ejemplo_VGA_1 is
```

```
-- Sincronizador VGA
component Sincronizador_VGA
port(
    RST : in std_logic;
    CLK : in std_logic;
    VS : out std_logic;
    HS : out std_logic;
    VAD : out std_logic_vector(8 downto 0); -- Direccion vertical
    HAD : out std_logic_vector(9 downto 0); -- Direccion horizontal
    EDS : out std_logic
);
end component;

-- Habilitacion de pixel
signal EDS: std_logic;

-- Direccion de pixel (no utilizadas en este ejemplo)
signal VAD: std_logic_vector(8 downto 0);
signal HAD: std_logic_vector(9 downto 0);

begin

    -- Sincronizador VGA
    DUT_01: Sincronizador_VGA port map(RST,CLK,VS,HS,VAD,HAD,EDS);

    -- Salida de pixel
    R <= KLR(2) AND EDS;
    G <= KLR(1) AND EDS;
    B <= KLR(0) AND EDS;

end Prueba;
```




Desplegado VGA 2

Imagen almacenada en RAM

- Utilizando el sistema de sincronía para desplegado VGA se desea generar una imagen simple en la memoria RAM externa y desde esta localidad desplegarla en el monitor VGA
- Una máquina de estados genera la imagen simple que consiste en barras de colores

Diagrama de bloques

 

Generador de barras

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity Genera_Barras is
    port(
        RST : in std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in std_logic;                      -- Reloj maestro
        STG : in std_logic_vector(1 downto 0);   -- Control del generador
        EOG : out std_logic;                     -- Fin de generacion
        BAR : out std_logic_vector(17 downto 0); -- Direccion de la barra
        KLR : out std_logic_vector(5 downto 0)  -- Colores de la barra
    );
end Genera_Barras;

architecture Contador of Genera_Barras is
    -- Estados internos
    signal Qp, Qn : std_logic_vector(17 downto 0);
```

```
begin

    Combinacional: process(STG,Qp)
    begin
        case STG is
            when "11"      => Qn <= (others => '0');
            when "10"      => Qn <= Qp + 1;
            when others => Qn <= Qp;
        end case;
        if (Qp="1111111111111111") then
            EOG <= '1';
        else
            EOG <= '0';
        end if;
        BAR <= Qp;
        KLR <= Qp(6 downto 4) & Qp(6 downto 4);
    end process Combinacional;

    Secuencial: process(RST,CLK)
    begin
        if (RST='1') then
            Qp <= (others => '0');
        elsif (CLK'event and CLK='1') then
            Qp <= Qn;
        end if;
    end process Secuencial;

end Contador;
```

Habilitación de pixel

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Control_Pixel is
    port(
        EDS : in  std_logic;                      -- Habilitacion
        PIX : in  std_logic_vector(2 downto 0);   -- Color
        R   : out std_logic;                      -- Red
        G   : out std_logic;                      -- Green
        B   : out std_logic                       -- Blue
    );
end Control_Pixel;

architecture Simple of Control_Pixel is
begin
    R <= EDS AND PIX(2);
    G <= EDS AND PIX(1);
    B <= EDS AND PIX(0);
end Simple;
```

Interfaz

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity Interfaz is
    port(
        RST : in      std_logic;                      -- Reset maestro
        CLK : in      std_logic;                      -- Reloj maestro
        VAD : in      std_logic_vector(8  downto 0);   -- Direccion vertical
        HAD : in      std_logic_vector(9  downto 0);   -- Direccion horizontal
        PIX : out     std_logic_vector(2  downto 0);   -- Pixel activo
        STG : out     std_logic_vector(1  downto 0);   -- Control del generador
        EOG : in      std_logic;                      -- Fin de generacion
        BAR : in      std_logic_vector(17 downto 0);   -- Direccion de la barra
        KLR : in      std_logic_vector(5  downto 0);   -- Colores de la barra
        D   : inout   std_logic_vector(7  downto 0);   -- Datos RAM
        A   : out     std_logic_vector(17 downto 0);   -- Direcciones RAM
        CE1 : out     std_logic;                      -- Chip enable 1
        CE2 : out     std_logic;                      -- Chip enable 2
        UB1 : out     std_logic;                      -- Upper byte enable 1
        UB2 : out     std_logic;                      -- Upper byte enable 2
        LB1 : out     std_logic;                      -- Lower byte enable 1
        LB2 : out     std_logic;                      -- Lower byte enable 2
        WR  : out     std_logic;                      -- Write enable
        OE  : out     std_logic;                      -- Output enable
    );
end Interfaz;

```

```
architecture Control of Interfaz is

-- Estados internos
signal Qp, Qn : std_logic_vector(2 downto 0);

-- Mux de direcciones
signal S      : std_logic;

begin

FSM: process(Qp,EOG)
begin
    CE2 <= '1';
    UB2 <= '1';
    UB1 <= '1';
    LB2 <= '1';
    LB1 <= '0';
    case Qp is
        when "000"  =>
            CE1 <= '1';
            WR  <= '1';
            OE  <= '1';
            S   <= '0';
            STG <= "11";
            Qn  <= "001";
        when "001"  =>
            CE1 <= '0';
            WR  <= '1';
            OE  <= '1';
            S   <= '0';
            STG <= "00";
            Qn  <= "010";
    end case;
end process;
end;
```

```
when "010"  =>
    CE1 <= '0';
    WR  <= '0';
    OE  <= '1';
    S   <= '0';
    STG <= "00";
    Qn  <= "011";
when "011"  =>
    CE1 <= '0';
    WR  <= '1';
    OE  <= '1';
    S   <= '0';
    STG <= "00";
    if (EOG='0') then
        Qn  <= "100";
    else
        Qn  <= "101";
    end if;
when "100"  =>
    CE1 <= '0';
    WR  <= '1';
    OE  <= '1';
    S   <= '0';
    STG <= "10";
    Qn  <= "001";
when "101"  =>
    CE1 <= '0';
    WR  <= '1';
    OE  <= '1';
    S   <= '1';
    STG <= "11";
    Qn  <= "110";
```

```
when "110" =>
    CE1 <= '0';
    WR <= '1';
    OE <= '0';
    S <= '1';
    STG <= "11";
    Qn <= "110";
when others =>
    CE1 <= '1';
    WR <= '1';
    OE <= '1';
    S <= '0';
    STG <= "11";
    Qn <= "000";
end case;
end process FSM;

Direccion: process(VAD,HAD,BAR,S)
begin
    if (S='0') then
        A <= BAR;
    else
        A <= VAD & HAD(9 downto 1);
    end if;
end process Direccion;
```

```
Dato: process(D,KLR,S,HAD)
begin
    if (S='0') then
        D <= "00" & KLR;
    else
        D <= (others => 'Z');
    end if;
    if (HAD(0)='0') then
        PIX <= D(5 downto 3);
    else
        PIX <= D(2 downto 0);
    end if;
end process Dato;

Reloj: process(RST,CLK)
begin
    if (RST='1') then
        Qp <= (others => '0');
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
        Qp <= Qn;
    end if;
end process Reloj;

end Control;
```

Ejemplo de desplegado VGA

Generador de barras de colores

```
architecture Prueba of Ejemplo_VGA_2 is

-- Sincronizador VGA
component Sincronizador_VGA
port(
    RST : in std_logic;                                -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                                -- Reloj maestro
    VS  : out std_logic;                               -- Sincronia vertical
    HS  : out std_logic;                               -- Sincronia horizontal
    VAD : out std_logic_vector(8 downto 0);           -- Direccion vertical
    HAD : out std_logic_vector(9 downto 0);           -- Direccion horizontal
    EDS : out std_logic;                             -- Habilitacion pixel
);
end component;

-- Habilitacion de pixel
component Control_Pixel
port(
    EDS : in std_logic;                            -- Habilitacion
    PIX : in std_logic_vector(2 downto 0);          -- Color
    R   : out std_logic;                           -- Red
    G   : out std_logic;                           -- Green
    B   : out std_logic;                           -- Blue
);
end component;

-- Generador de barras
component Genera_Barras
port(
    RST : in std_logic;                            -- Reset maestro
    CLK : in std_logic;                            -- Reloj maestro
    STG : in std_logic_vector(1 downto 0);          -- Control del generador
    EOG : out std_logic;                           -- Fin de generacion
    BAR : out std_logic_vector(17 downto 0);         -- Direccion de la barra
    KLR : out std_logic_vector(5 downto 0)           -- Colores de la barra
);
end component;
```

```
-- Interfaz
component Interfaz
  port(
    RST : in      std_logic;                      -- Reset maestro
    CLK : in      std_logic;                      -- Reloj maestro
    VAD : in      std_logic_vector(8  downto 0);   -- Direccion vertical
    HAD : in      std_logic_vector(9  downto 0);   -- Direccion horizontal
    PIX : out     std_logic_vector(2  downto 0);   -- Pixel activo
    STG : out     std_logic_vector(1  downto 0);   -- Control del generador
    EOG : in      std_logic;                      -- Fin de generacion
    BAR : in      std_logic_vector(17 downto 0);   -- Direccion de la barra
    KLR : in      std_logic_vector(5  downto 0);   -- Colores de la barra
    D   : inout   std_logic_vector(7  downto 0);   -- Datos RAM
    A   : out     std_logic_vector(17 downto 0);   -- Direcciones RAM
    CE1 : out     std_logic;                      -- Chip enable 1
    CE2 : out     std_logic;                      -- Chip enable 2
    UB1 : out     std_logic;                      -- Upper byte enable 1
    UB2 : out     std_logic;                      -- Upper byte enable 2
    LB1 : out     std_logic;                      -- Lower byte enable 1
    LB2 : out     std_logic;                      -- Lower byte enable 2
    WR  : out     std_logic;                      -- Write enable
    OE  : out     std_logic;                      -- Output enable
  );
end component;

-- Sincronizador VGA
signal VAD: std_logic_vector(8  downto 0);
signal HAD: std_logic_vector(9  downto 0);
signal EDS: std_logic;
```

```
-- Habilitacion de pixel
signal PIX: std_logic_vector(2 downto 0);

-- Generador de barras
signal STG: std_logic_vector(1  downto 0);
signal EOG: std_logic;
signal BAR: std_logic_vector(17 downto 0);
signal KLR: std_logic_vector(5  downto 0);

begin

    -- Sincronizador VGA
    DUT_01: Sincronizador_VGA port map(RST,CLK,VS,HS,VAD,HAD,EDS);

    -- Habilitacion de pixel
    DUT_02: Control_Pixel      port map(EDS,PIX,R,G,B);

    -- Generador de barras
    DUT_03: Genera_Barras     port map(RST,CLK,STG,EOG,BAR,KLR);

    -- Interfaz
    DUT_04: Interfaz           port map(RST,CLK,VAD,HAD,PIX,STG,EOG,BAR,KLR,
                                         D,A,CE1,CE2,UB1,UB2,LB1,LB2,WR,OE);

end Prueba;
```



Conclusiones

- Los modelos de interfaz consisten en máquinas de estados finitos que generan patrones de señales de acuerdo con el dispositivo periférico
- Estos sistemas de interfaz pueden ser modelados como un circuito independiente de otros elementos que constituyen la aplicación general



Notas finales

- Los ejemplos mostrados en la presente sección son completamente funcionales y pueden ser exportados a cualquier otra plataforma de desarrollo en futuras aplicaciones
- El desplegado VGA es una de las herramientas más útiles en el desarrollo de sistemas digitales en cómputo reconfigurable con aplicaciones en procesamiento de imágenes

- Si se desea otro tipo de desplegado en pantalla de alta resolución, el modelo de interfaz VGA se puede utilizar como primitiva de diseño